



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Dipartimento  
di **INFORMATICA**

# **ELABORATO SIS ARCHITETTURA DEGLI ELABORATI**

Università degli Studi di Verona  
Corso di laurea in Informatica  
Anno scolastico 2020-2021

**Elaborato: Bancomat**

**STUDENTI:**

Iliescu Michele Eduardo (VR460003) e Pagliarusco Eleonora (VR446508)

## STRUTTURA DELL' ELABORATO

Il nostro progetto è composto da:

1)Introduzione

2)FSM (Final State Machine)

3)Datapath

4)FSMD

5)Mapping tecnologico in SIS

Spieghiamo la struttura di queste fasi:

### **1) Introduzione:**

Abbiamo realizzato il circuito sequenziale che controlla l'erogazione di denaro di un bancomat.

Quest'ultimo ha 4 ingressi nel seguente ordine:

- BANCOMAT\_INSERTITO (1 bit)
- CODICE (4 bit)
- CASH\_RICHIESTO (10 bit)
- CASH\_DISPONIBILE (16 bit)


I suoi output sono i seguenti e hanno il seguente ordine:

- REINSERIRE\_CODICE (1 bit)
- ABILITAZIONE\_EROGAZIONE (1 bit)
- BLOCCO\_BANCOMAT (1 bit)
- CASH\_DA\_EROGARE (10bit)

## Spiegazione del funzionamento:

- Il segnale di ingresso `BANCOMAT_INSERTITO` (da considerare derivante da un circuito esterno che rileva la presenza di un bancomat valido inserito nel macchinario) se uguale a 1 abilita la codifica dei numeri inseriti tramite il segnale di ingresso `CODICE`. Se uguale a 0, disabilita (pone a zero) tutte le uscite del circuito.
- L'analisi del `CODICE` inizia soltanto dopo che il `BANCOMAT` è stato inserito. Non è possibile inserire il `BANCOMAT` e la prima cifra del codice nello stesso momento.
- Una volta che il bancomat è stato inserito, viene inserito nel circuito il codice di autenticazione tramite il segnale di ingresso `CODICE` composto da 3 numeri inseriti in 3 istanti consecutivi, con range 0...9, codificati quindi con 4 bit.
- Una volta accertato che la sequenza numerica corrisponde a 5 5 0, il circuito riceve l'ammontare del cash richiesto dall'ingresso `CASH_RICHIESTO` (ammontare da 0 a 1023 euro, codificato con 10 bit) e attiva il controllo della disponibilità di banconote nella cassaforte, tramite il segnale interno `CHECK_DISPONIBILITA` (1 bit). Il controllo verifica se il cash richiesto è inferiore a 1/4 del cash disponibile in cassaforte, quest'ultimo ricevuto dal segnale di ingresso `CASH_DISPONIBILE`. Se inferiore allora il circuito abilita il segnale interno `CASH_OK` (1 bit), il quale fa abilitare il segnale di uscita `ABILITAZIONE_EROGAZIONE`, e riporta sul segnale di uscita `CASH_DA_EROGARE` l'importo richiesto. Altrimenti, tutti questi segnali rimangono posti a 0.
- Se il codice viene inserito in modo errato, il circuito abilita l'uscita `REINSERIRE_CODICE`.
- `REINSERIRE_CODICE` viene alzato solo al termine dell'inserimento dei codici che compongono il pin. Per esempio, se il codice inserito fosse 123, la porta viene messa ad 1 solo al termine dell'inserimento dell'intero codice e non già alla prima cifra inserita.
- Se il codice viene inserito in modo errato per 3 volte consecutive, il circuito abilita l'uscita `BLOCCO_BANCOMAT`.

## Schema generale del circuito

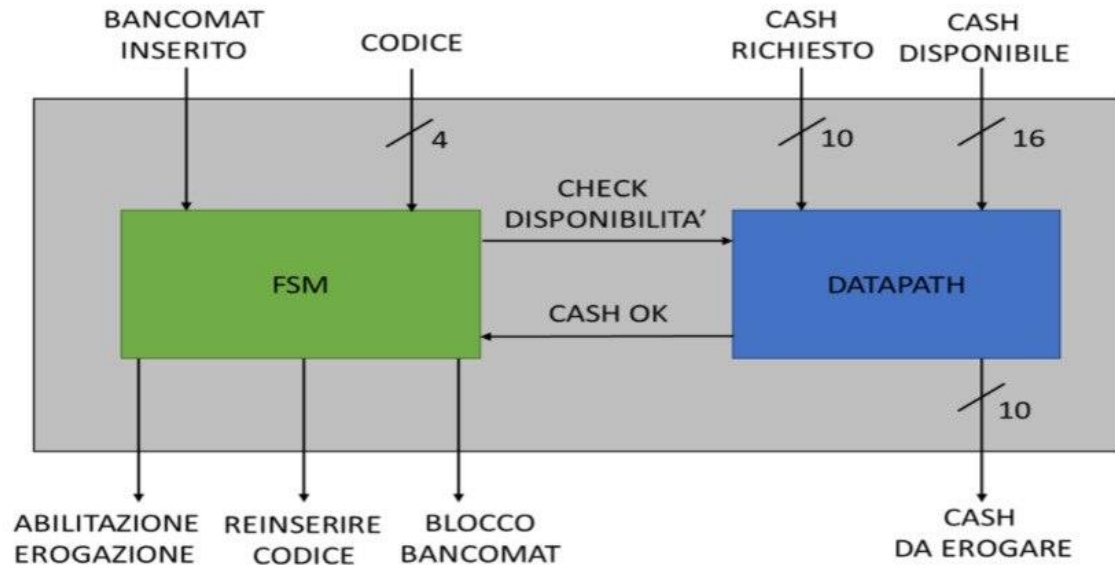


In SIS:

- BANCOMAT\_INSERTITO (1bit) = "BC"
- CODICE (4bit) = "C3", "C2", "C1", "C0"
- CASH\_OK (1bit) = "OK"
- CASH\_RICHIESTO (10bit) = "X9", "X8", "X7", "X6", "X5", "X4", "X3", "X2", "X1"
- CASH\_DISPONIBILE (16bit) = "Y15", "Y14", "Y13", "Y12", "Y11", "Y10", "Y9", "Y8", "Y7", "Y6", "Y5", "Y4", "Y3", "Y2", "Y1", "Y0"
- REINSERIRE\_CODICE (1bit) = "RE"
- ABILITÀ\_EROGAZIONE (1bit) = "AB"
- BLOCCO\_BANCOMAT (1 bit) = "BLK"
- CASH\_DA\_EROGARE (10bit) = "Q9", "Q8", "Q7", "Q6", "Q5", "Q4", "Q3", "Q2", "Q1", "Q0"

## 2) FSM (Final State Machine)

STG (State Transition Graph)

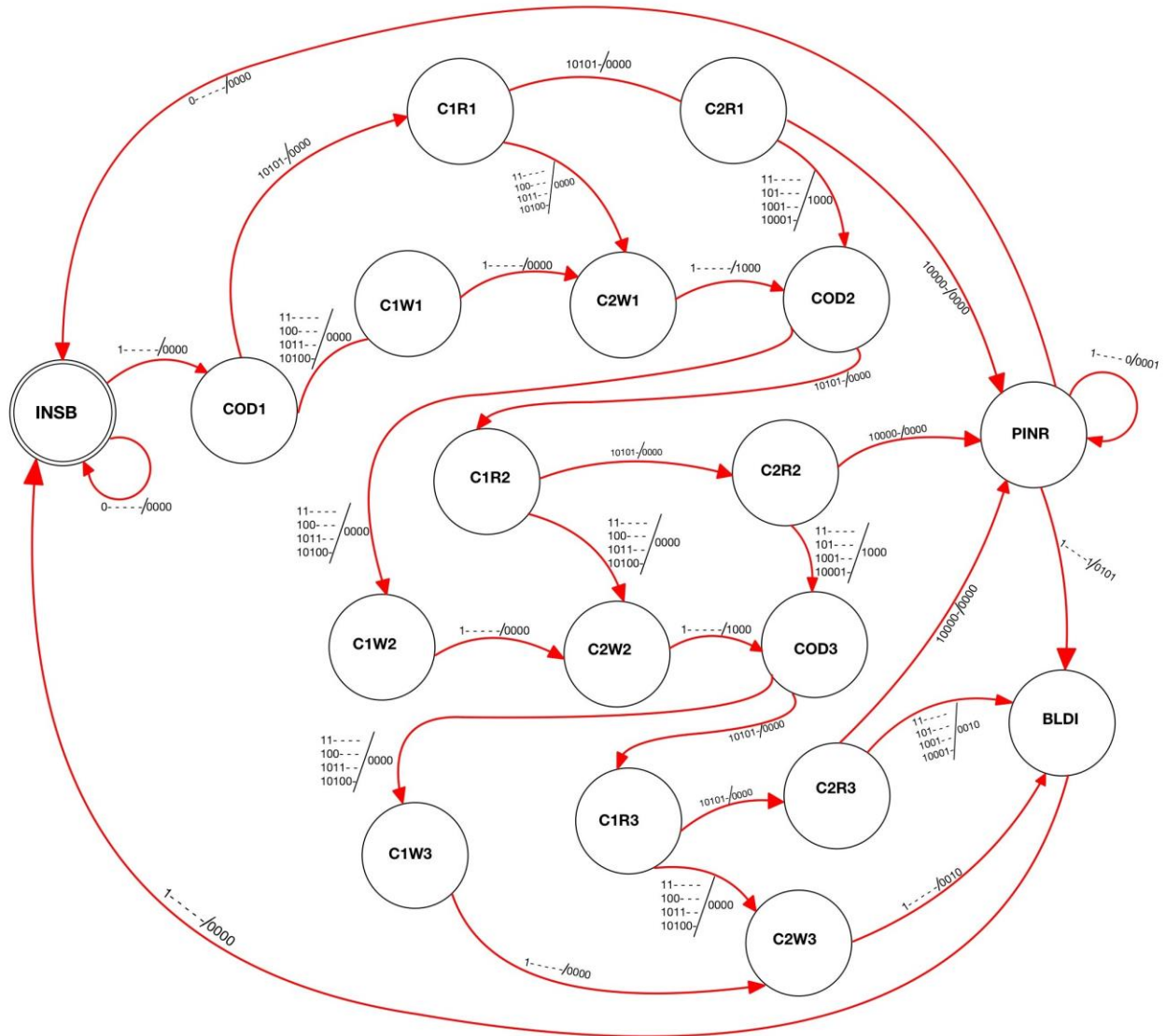

## Presentazione degli stati

- **INSB** è lo stato iniziale in cui viene controllato se il bancomat (fisico) è stato inserito. Rappresenta il segnale di input `BANCOMAT_INSERTITO`, in cui se è uguale a 1 passa allo stato successivo, ossia `COD1`. Se invece è 0 rimane nello stato attuale. Le uscite rimangono poste a 0.
- **COD1** è lo stato che rappresenta il primo tentativo di inserimento del codice (per quanto riguarda la prima cifra). Se il `CODICE` è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (primo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C1R1". Se invece il `CODICE` è diverso da 5 allora passa allo stato "C1W1". Le uscite rimangono poste a 0.
- **COD2** è lo stato che rappresenta il secondo tentativo di inserimento del codice (per quanto riguarda la prima cifra). Se il `CODICE` è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (primo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C1R2". Se invece il `CODICE` è diverso da 5 allora passa allo stato "C1W2". Le uscite rimangono poste a 0.
- **COD3** è lo stato che rappresenta il terzo tentativo di inserimento del codice (per quanto riguarda la prima cifra). Se il `CODICE` è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (primo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C1R3". Se invece il `CODICE` è diverso da 5 allora passa allo stato "C1W3". Le uscite rimangono poste a 0.
- **C1R1** è lo stato in cui il primo numero del codice (5) è giusto (primo tentativo). Se il `CODICE` è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (secondo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C2R1". Se il `CODICE` invece è diverso da 5, passa allo stato "C2W1". Le uscite rimangono poste a 0.
- **C2R1** è lo stato in cui il secondo numero del codice (5) è giusto (primo tentativo). Se il `CODICE` è uguale a "0000", ossia 0 in decimale (terzo numero richiesto da inserire), passa allo stato "PINR". Se il `CODICE` invece è diverso da 0, passa allo stato "COD2". Il segnale di uscita `REINSERIRE_CODICE` viene posto a 1.
- **C1W1** è lo stato in cui il primo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (primo tentativo). Indipendentemente dal segnale `CODICE` va allo stato successivo "C2W1". Le uscite rimangono poste a 0.

- **C2W1** è lo stato in cui il secondo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (primo tentativo). Indipendentemente dal segnale CODICE va allo stato successivo "COD2". Il segnale di uscita REINSERIRE\_CODICE viene posto a 1.
- **C1R2** è lo stato in cui il primo numero del codice (5) è giusto (secondo tentativo). Se il CODICE è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (secondo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C2R2". Se il CODICE invece è diverso da 5, passa allo stato "C2W2". Le uscite rimangono poste a 0.
- **C2R2** è lo stato in cui il secondo numero del codice (5) è giusto (secondo tentativo). Se il CODICE è uguale a "0000", ossia 0 in decimale (terzo numero richiesto da inserire), passa allo stato "PINR". Se il CODICE invece è diverso da 0, passa allo stato "COD3". Il segnale di uscita REINSERIRE\_CODICE viene posto a 1.
- **C1W2** è lo stato in cui il primo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (secondo tentativo). Indipendentemente dal segnale CODICE va allo stato successivo "C2W2". Le uscite rimangono poste a 0.
- **C2W2** è lo stato in cui il secondo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (secondo tentativo). Indipendentemente dal segnale CODICE va allo stato successivo "COD3". Il segnale di uscita REINSERIRE\_CODICE viene posto a 1.
- **C1R3** è lo stato in cui il primo numero del codice (5) è giusto (terzo tentativo). Se il CODICE è uguale a "0101", ossia 5 in decimale (secondo numero richiesto da inserire), passa allo stato "C2R3". Se il CODICE invece è diverso da 5, passa allo stato "C2W3". Le uscite rimangono poste a 0.
- **C2R3** è lo stato in cui il secondo numero del codice (5) è giusto (terzo tentativo). Se il CODICE è uguale a "0000", ossia 0 in decimale (terzo numero richiesto da inserire), passa allo stato "PINR". Se il CODICE invece è diverso da 0, passa allo stato "BLDI". Il segnale di uscita BLOCCO\_BANCOMAT viene posto a 1.
- **C1W3** è lo stato in cui il primo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (terzo tentativo). Indipendentemente dal segnale CODICE va allo stato successivo "C2W3". Le uscite rimangono poste a 0.

- **C2W3** è lo stato in cui il secondo numero del codice (che doveva essere uguale a 5) è sbagliato (terzo tentativo). Indipendentemente dal segnale CODICE va allo stato successivo "BLDI". Il segnale di uscita BLOCCO\_BANCOMAT viene posto a 1.
- **PINR** è lo stato in cui ogni cifra inserita (pin) del bancomat è corretta (5 5 0). Se riceve in ingresso il segnale di input BANCOMAT\_INSERTITO uguale a 0 ritorna allo stato di Reset (INSB) e le uscite rimangono poste a 0 (questo in caso non sia possibile prelevare cash dallo sportello in quanto il denaro disponibile è minore ad  $\frac{1}{4}$  del denaro richiesto e quindi sia impossibile ritirare del denaro). Se invece il segnale di ingresso BANCOMAT\_INSERTITO sia uguale a 1 viene controllato il segnale interno CASH\_OK: se uguale a 1 passa allo stato "BLDI" ponendo le uscite CHECK\_DISPONIBILITÀ e ABILITAZIONE\_EROGAZIONE uguali a 1; se uguale a 0 resta nello stato "PINR" ponendo l'uscita CHECK\_DISPONIBILITÀ uguale a 1.
- **BLDI** è l'ultimo stato dove viene eseguito il blocco oppure l'erogazione del cash. Indipendentemente dai segnali d'ingresso (BANCOMAT\_INSERTITO rimane comunque posto a 1) torna allo stato iniziale "INSB".



## **Codifica degli stati**

La codifica degli stati effettuata in SIS tramite il comando “state\_assign jedi”, che ha generato inoltre la funzione stato prossimo  $\delta$  e la funzione di uscita  $\lambda$ , risulta la seguente:


```
.code insb 01110  
.code cod1 11110  
.code c1r1 00001  
.code c1w1 00101  
.code c2r1 01001  
.code c2w1 01101  
.code pinr 00100  
.code cod2 11100  
.code bldi 01100  
.code c1r2 10001  
.code c1w2 10101  
.code c2r2 11001  
.code c2w2 11101  
.code cod3 10100  
.code c1r3 10000  
.code c1w3 11000  
.code c2r3 00000  
.code c2w3 01000
```

## Ottimizzazione FSM in SIS

L'ottimizzazione del file "controllore.blif" corrispondente all'FSM del circuito, risulta la seguente:

```
sis> read_blif controllore.blif
Warning: network `controllore.blif`, node "C3" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C2" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C1" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C0" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "OK" does not fanout
sis> print_stats
controllore   pi= 6   po= 4   nodes= 9     latches= 5
lits(sop)= 181 #states(STG)= 18
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
controllore   pi= 6   po= 4   nodes= 15    latches= 5
lits(sop)= 64  #states(STG)= 18
```

### 3) DATAPATH

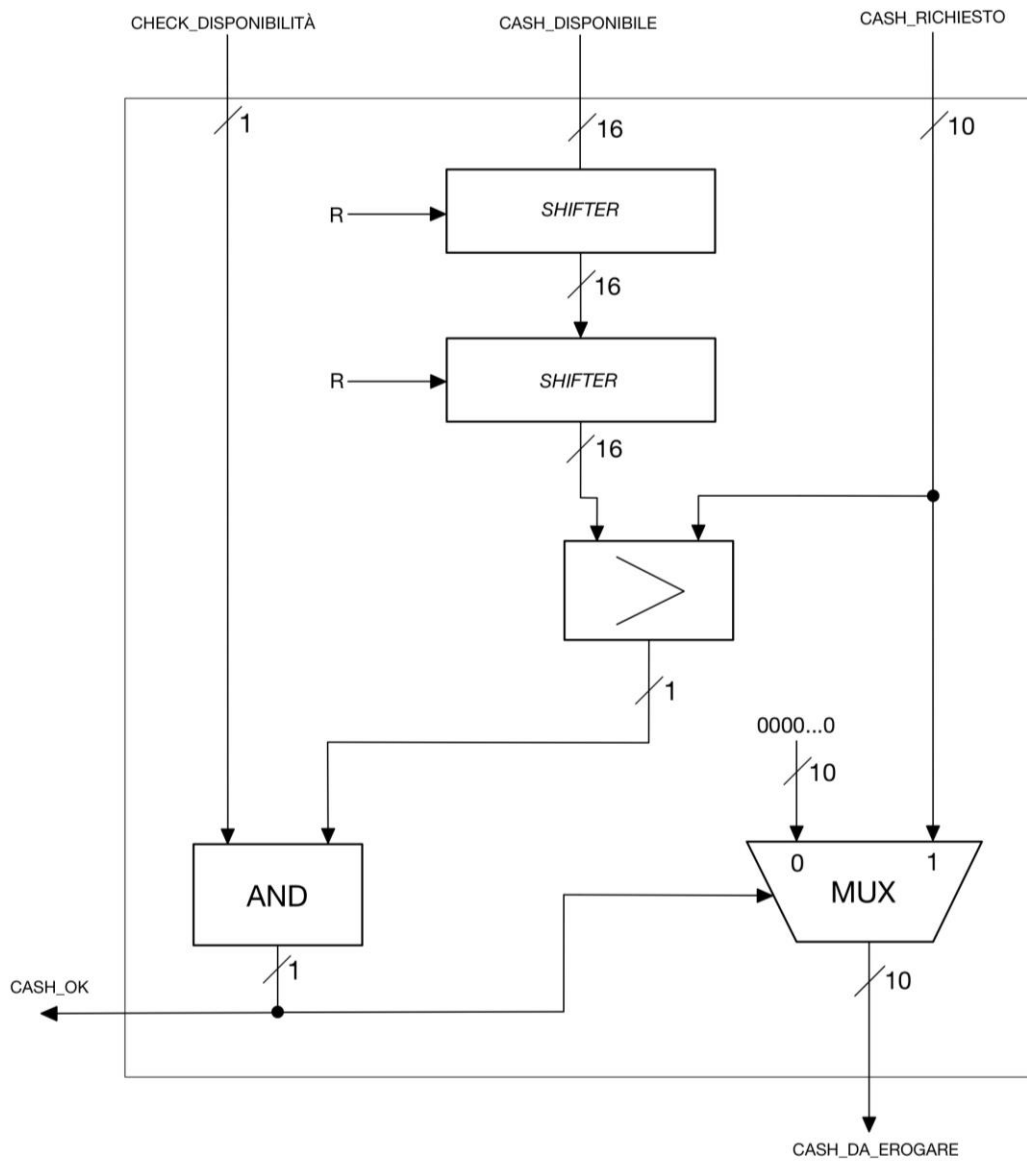

## Funzionamento

Il Datapath del circuito riceve in ingresso tre segnali di input:

- CHECK\_DISPONIBILITA': In sis "CD"; è il segnale interno derivante dall'FSM.  
Se uguale a 1 il circuito controlla se il segnale d'ingresso CASH\_RICHIESTO è minore a  $\frac{1}{4}$  del segnale di ingresso CASH\_DISPONIBILE: se la condizione è verificata l'output CASH\_DA\_EROGARE viene posto uguale a CASH\_RICHIESTO e il segnale interno CASH\_OK viene posto a 1 altrimenti tutte le uscite rimangono poste a 0.
- CASH\_RICHIESTO: segnale composto da 10 bit, in sis "X0 ... X9"; corrisponde al denaro richiesto per l'erogazione quindi con range da 0 a 1023. Per essere erogato deve essere minore a  $\frac{1}{4}$  del CASH\_DISPONIBILE.
- CASH\_DISPONIBILE: segnale composto da 16 bit, in sis "Y0 ... Y15"; corrisponde al denaro depositato nella cassaforte dello sportello automatico con range da 0 a 65535.  
Il circuito restituisce come output il segnale interno CASH\_OK che, se verificata la condizione precedente quindi uguale a 1, abilita l'erogazione e restituisce in output il valore del segnale CASH\_RICHIESTO altrimenti tutte le uscite rimangono poste a 0.

Il datapath del circuito è composto dai seguenti file:

- xor.blif
- mux.blif
- minore.blif
- datapath.blif

## OTTIMIZZAZIONE DATAPATH IN SIS

L'ottimizzazione del file Datapath è la seguente:

### Per il file "xor.blif":

```
sis> read_blif xor.blif
sis> print_stats
xor          pi= 2   po= 1  nodes= 1    latches= 0
lits(sop)= 4
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
xor          pi= 2   po= 1  nodes= 1    latches= 0
lits(sop)= 4
```

### Per il file "mux.blif":

```
sis> read_blif mux.blif
sis> print_stats
mux          pi= 2   po= 1  nodes= 1    latches= 0
lits(sop)= 2
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
mux          pi= 2   po= 1  nodes= 1    latches= 0
lits(sop)= 2
```

Per il file "minore.blif":

```
sis> read_blif minore.blif
sis> print_stats
minore      pi=20 po= 1 nodes= 11    latches= 0
lits(sop)= 114
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> reduce_depth
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
minore      pi=20 po= 1 nodes= 15    latches= 0
lits(sop)= 66
```

Per il file "datapath.blif":

```
sis> read_blif datapath.blif
Warning: network `datapath`, node "Y1" does not fanout
Warning: network `datapath`, node "Y0" does not fanout
sis> print_stats
datapath    pi=27 po=11 nodes= 22    latches= 0
lits(sop)= 154
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
datapath    pi=27 po=11 nodes= 28    latches= 0
lits(sop)= 100
```

## 4) FSM D

L'ottimizzazione dell'FSMD del circuito corrispondente al file "FSMD.blif" è la seguente:

```
sis> read_blif FSM D.blif
Warning: network `controllore.blif`, node "C3" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C2" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C1" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "C0" does not fanout
Warning: network `controllore.blif`, node "OK" does not fanout
Warning: network `datapath`, node "Y1" does not fanout
Warning: network `datapath`, node "Y0" does not fanout
Warning: network `FSMD`, node "Y1" does not fanout
Warning: network `FSMD`, node "Y0" does not fanout
sis> print_stats
FSMD      pi=31  po=13  nodes= 43    latches= 5
lits(sop)= 164
sis> source script.rugged
sis> reduce_depth
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> source script.rugged
sis> reduce_depth
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
FSMD      pi=31  po=13  nodes= 42    latches= 5
lits(sop)= 150
```

## 5) Mapping tecnologico

```
sis> read_blif FSMD.blif
Warning: network `FSMD', node "Y1" does not fanout
Warning: network `FSMD', node "Y0" does not fanout
sis> print_stats
FSMD      pi=31 po=13 nodes= 42    latches= 5
lits(sop)= 150
sis> read_library synch.genlib
sis> map -m 0
warning: unknown latch type at node '{[4]}' (RISING_EDGE assumed)
warning: unknown latch type at node '{[5]}' (RISING_EDGE assumed)
warning: unknown latch type at node '{[6]}' (RISING_EDGE assumed)
warning: unknown latch type at node '{[7]}' (RISING_EDGE assumed)
warning: unknown latch type at node '{[8]}' (RISING_EDGE assumed)
WARNING: uses as primary input drive the value (0.20,0.20)
WARNING: uses as primary input arrival the value (0.00,0.00)
WARNING: uses as primary input max load limit the value (999.00)
WARNING: uses as primary output required the value (0.00,0.00)
WARNING: uses as primary output load the value 1.00
sis> map -s
>>> before removing serial inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:    2752.00
maximum arrival time: (20.20,20.20)
maximum po slack:   (-6.60,-6.60)
minimum po slack:   (-20.20,-20.20)
total neg slack:    (-275.80,-275.80)
# of failing outputs: 18
>>> before removing parallel inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:    2752.00
maximum arrival time: (20.20,20.20)
maximum po slack:   (-6.60,-6.60)
minimum po slack:   (-20.20,-20.20)
```



```

total neg slack:  (-275.80,-275.80)
# of failing outputs: 18
# of outputs:      18
total gate area:   2720.00
maximum arrival time: (20.20,20.20)
maximum po slack:   (-6.60,-6.60)
minimum po slack:   (-20.20,-20.20)
total neg slack:    (-275.00,-275.00)
# of failing outputs: 18
sis> print_stats
FSMD          pi=31  po=13  nodes= 82    latches= 5
lits(sop)= 198
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> map -s
>>> before removing serial inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:   2712.00
maximum arrival time: (23.80,23.80)
maximum po slack:   (-5.80,-5.80)
minimum po slack:   (-23.80,-23.80)
total neg slack:    (-317.00,-317.00)
# of failing outputs: 18
>>> before removing parallel inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:   2712.00
maximum arrival time: (23.80,23.80)
maximum po slack:   (-5.80,-5.80)
minimum po slack:   (-23.80,-23.80)
total neg slack:    (-317.00,-317.00)
# of failing outputs: 18
# of outputs:      18
total gate area:   2696.00
maximum arrival time: (23.80,23.80)
maximum po slack:   (-5.80,-5.80)
minimum po slack:   (-23.80,-23.80)
total neg slack:    (-316.60,-316.60)
# of failing outputs: 18

```

```

sis> reduce_depth
sis> source script.rugged
sis> source script.rugged
sis> fx
sis> print_stats
FSMD      pi=31  po=13  nodes= 42    latches= 5
lits(sop)= 147
sis> map -s
>>> before removing serial inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:    2704.00
maximum arrival time: (25.20,25.20)
maximum po slack:   (-6.80,-6.80)
minimum po slack:   (-25.20,-25.20)
total neg slack:    (-333.40,-333.40)
# of failing outputs: 18
>>> before removing parallel inverters <<<
# of outputs:      18
total gate area:    2704.00
maximum arrival time: (25.20,25.20)
maximum po slack:   (-6.80,-6.80)
minimum po slack:   (-25.20,-25.20)
total neg slack:    (-333.40,-333.40)
# of failing outputs: 18
# of outputs:      18
total gate area:    2688.00
maximum arrival time: (25.20,25.20)
maximum po slack:   (-6.80,-6.80)
minimum po slack:   (-25.20,-25.20)
total neg slack:    (-333.20,-333.20)
# of failing outputs: 18

```

## SIMULAZIONI

- ✓ Processo completo per l'erogazione del denaro:

```
sis> read_blifFSMD.blif
```

Warning: network `FSMD', node "Y1" does not fanout

Warning: network `FSMD', node "Y0" does not fanout

**#bancomat/tessera inserita**

```
sis> simulate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

### Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 11110

**#primo tentativo inserimento prima cifra del codice (5)**

```
sis> simulate 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 00001

**#primo tentativo inserimento seconda cifra del codice (5)**

```
sis> simulate 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 01001

**#primo tentativo inserimento terza cifra del codice (0)**

```
sis> simulate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 00100

**#controllo cash : cash richiesto = 500 ; cash disponibile = 30000**

```
sis> simulate 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
```

Network simulation:

Outputs: 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Next state: 01100

[illegible]

```
sis> simulate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Network simulation:

**Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**

**Next state: 1 1 1 1 0**

```
sis> simulate 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network simulation:
Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Next state: 00101
```

```
sis> simulate 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Network simulation:  
Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Next state: 01101
```

```
sis> simulate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Network simulation:  
Outputs: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Next state: 11100
```

```
sis> simulate 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Network simulation:  
Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Next state: 10001
```



◆ Diverse simulazioni:

#bancoma/tessera non inserita

sis> simulate 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 01110

**#bancomat/tessera inserita**

sis> simulate 1 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 11110

**#primo tentativo inserimento prima cifra del codice (5)**

sis> simulate 1 0 1 0 1 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 00001

**#primo tentativo inserimento seconda cifra del codice (5)**

sis> simulate 1 0 1 0 1 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 01001

**#primo tentativo inserimento terza cifra del codice (0)**

sis> simulate 1 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 00100

**#controllo cash : cash\_richiesto = 300; cash\_disponibile = 900**

sis> simulate 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 00100

“dato che il cash\_richiesto è maggiore di  $\frac{1}{4}$  del cash\_disponibile si ritenta con un'altra somma, che questa volta sia minore di  $\frac{1}{4}$  del cash\_disponibile

***#controllo cash : cash\_richiesto = 100; cash\_disponibile = 900***

sis> simulate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Network simulation:

Outputs: 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Next state: 01100

***#ritorno allo stato di reset/iniziale***

sis> simulate 1 0

Network simulation:

Outputs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next state: 01110